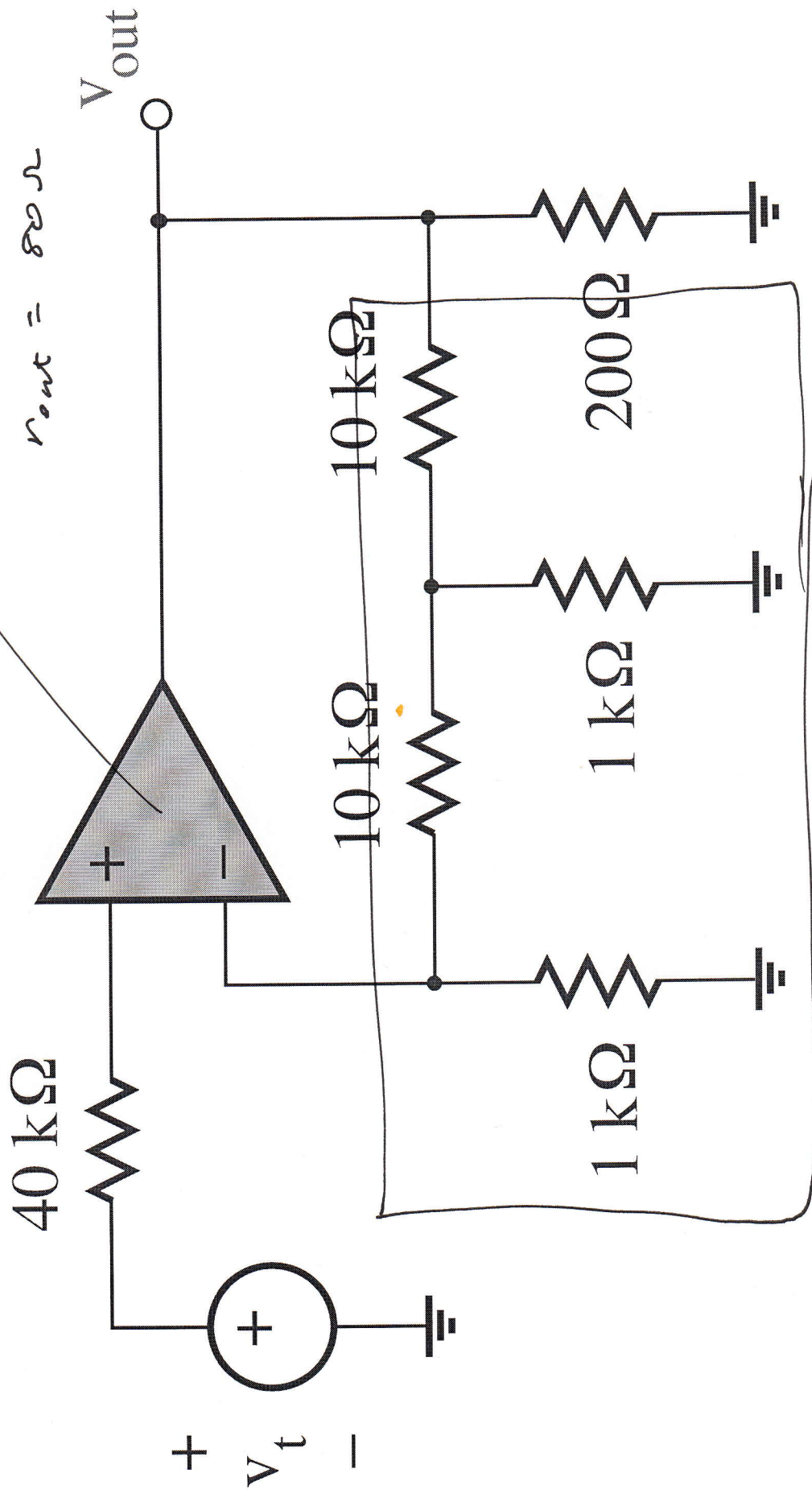


11.8

$$A_{vd} = 100,000$$


$$r_{in} = 400\text{k}$$

$$r_{out} = 80\Omega$$



f circuit

series-shunt

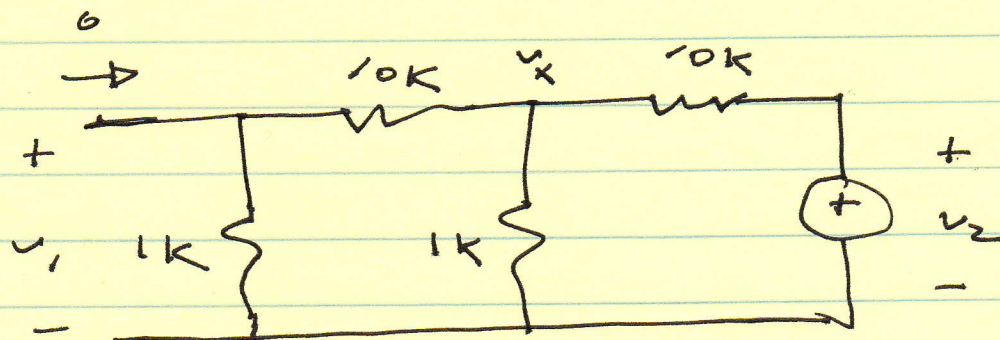

$$f = \frac{v_2}{v_1} = \frac{v_1}{v_x} \frac{v_x}{v_2}$$

$$\frac{v_x}{v_2} = \frac{1k // 10k}{1k // 10k + 10k} = \frac{11}{131}$$

$$\frac{v_1}{v_x} = \frac{1k}{1k + 10k} = \frac{1}{11}$$

$$\rightarrow f = \frac{1}{131}$$

$r_{left}$  (right side shorted)


$$= 1k // (10k + 1k // 10k) = 916\Omega$$

$r_{right}$  (left side open)

$$= 10k + 1k // 10k = 10.9k$$



"a" circuit

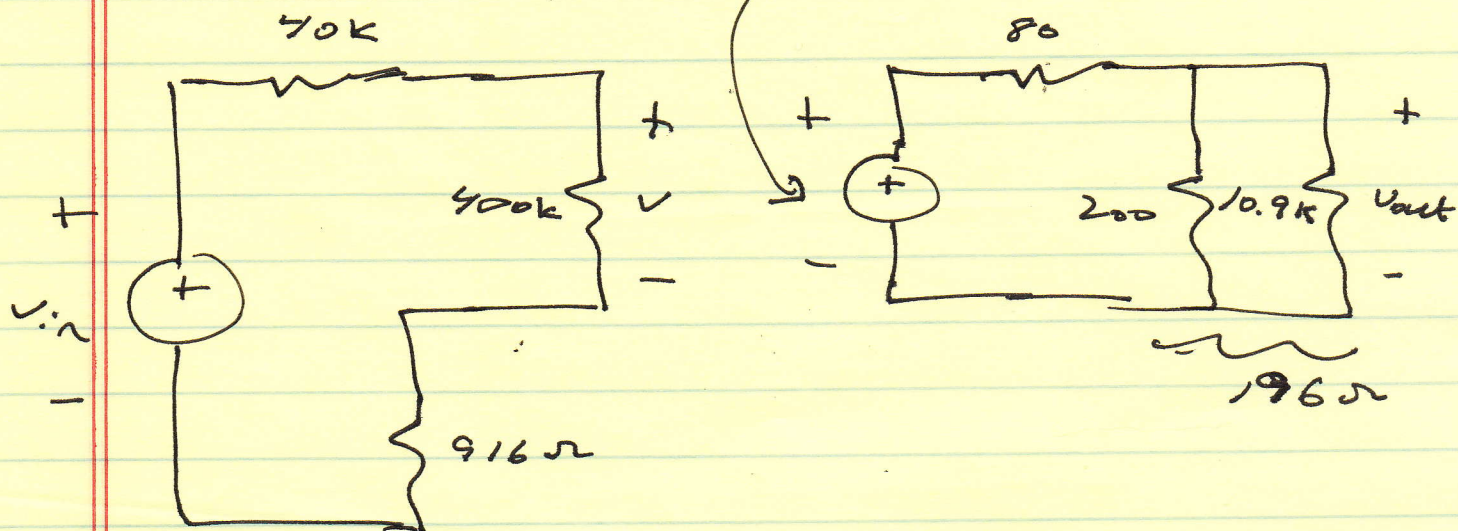



$$a = \frac{V_{out}}{V_E} = \frac{400k}{40k + 400k + 0.916k} \times 100,000 \times \frac{196}{196 + 80} = 64,400$$

With feedback,

$$\frac{V_{out}}{V_E} = \frac{a}{1 + a\beta} = \frac{64,400}{1 + \frac{64,400}{131}} = 130.7$$




11.20

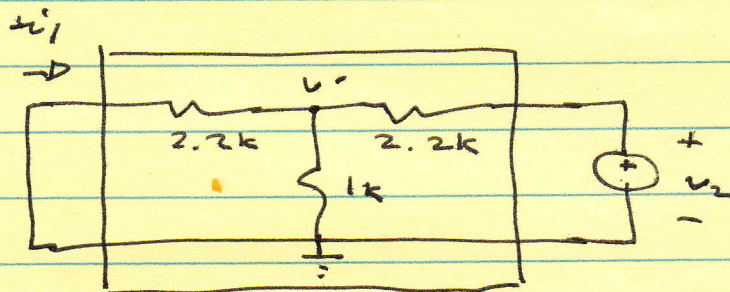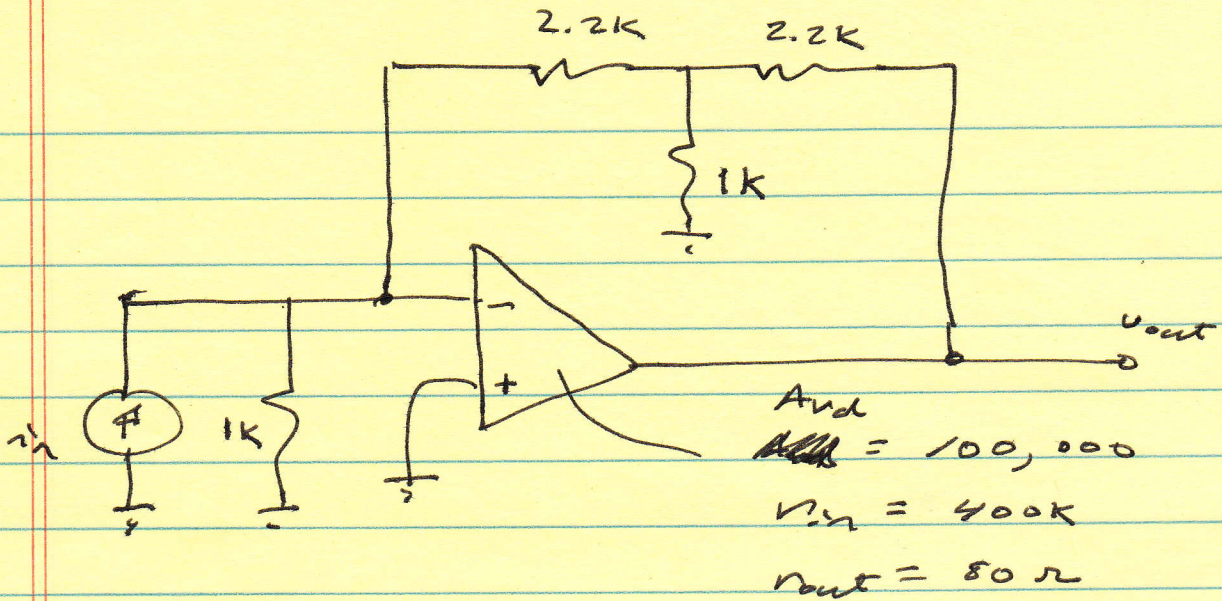


$$v' = v_2 \frac{2.2k \parallel 1k}{2.2k \parallel 1k + 2.2k} = 0.238 v_2$$
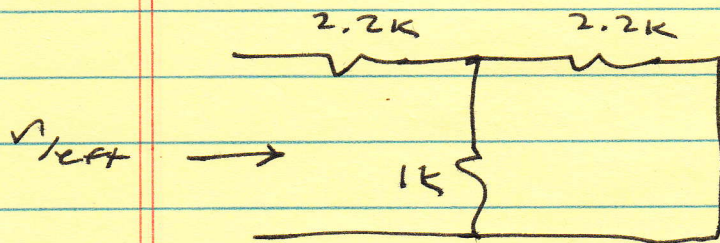
$$f = \frac{i_1}{v_2} = \frac{-v'}{2.2k v_2} = -1.08 \times 10^{-4} \text{ S}$$


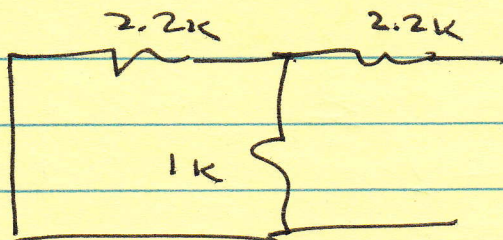
$$v_{left} = 2.2k + 2.2k \parallel 1k = 2.89k$$





$$\leftarrow v_{right} = 2.89k$$



"a" circuit

inverting op-amp

$-A_{OL} V$

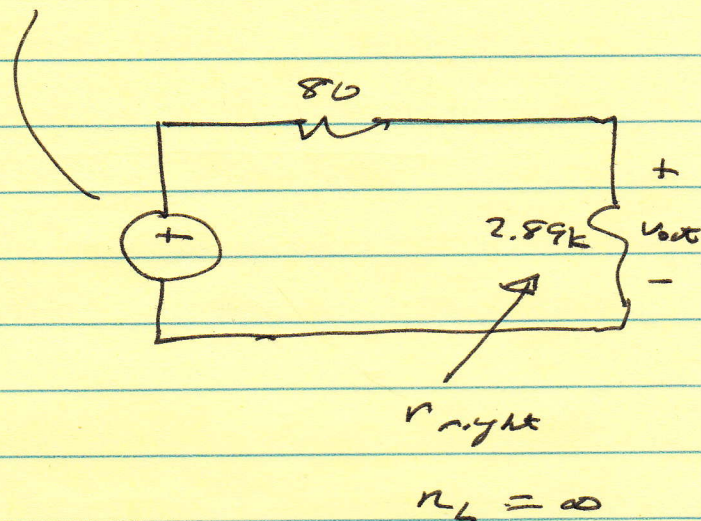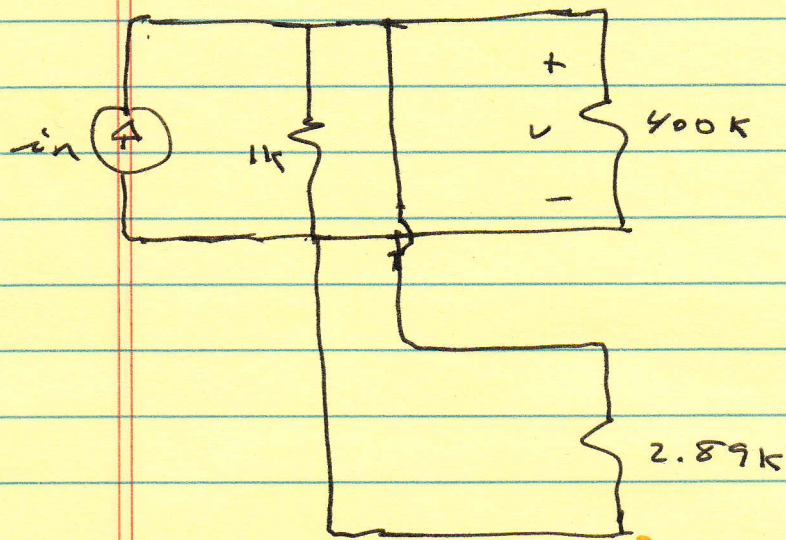

$$V_{out} = i_{in} \underbrace{(1k // 2.89k // 400k)}_{742\Omega} (-A_{OL}) \left( \frac{2890}{80 + 2890} \right)$$

$$a = \frac{V_{out}}{i_{in}} = -7.22 \times 10^7 \Omega$$

with feedback,

$$\frac{V_{out}}{i_{in}} = \frac{a}{1 + af} = \frac{-7.22 \times 10^7 \Omega}{1 + (-7.22 \times 10^7)(1.08 \times 10^{-4})}$$

$$= -9260 \Omega$$




12.12


$$A_0 = 1200 \quad F = 1$$

$$A_0 F = 1200 = 61.6 \text{ dB}$$

$|AF|_{\text{dB}}$

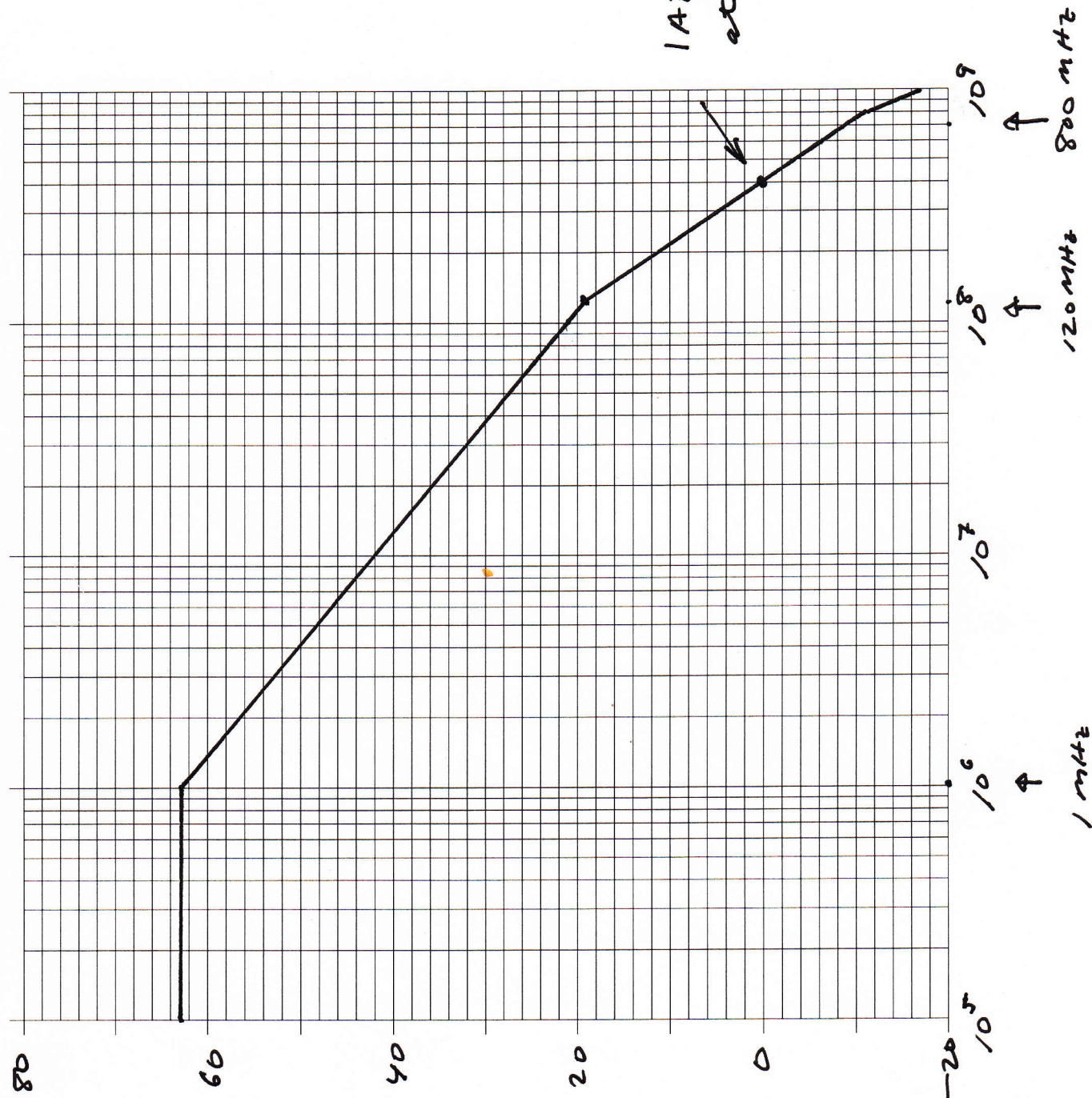

$|AF| = 1$   
at  $f_T \approx 800 \text{ MHz}$

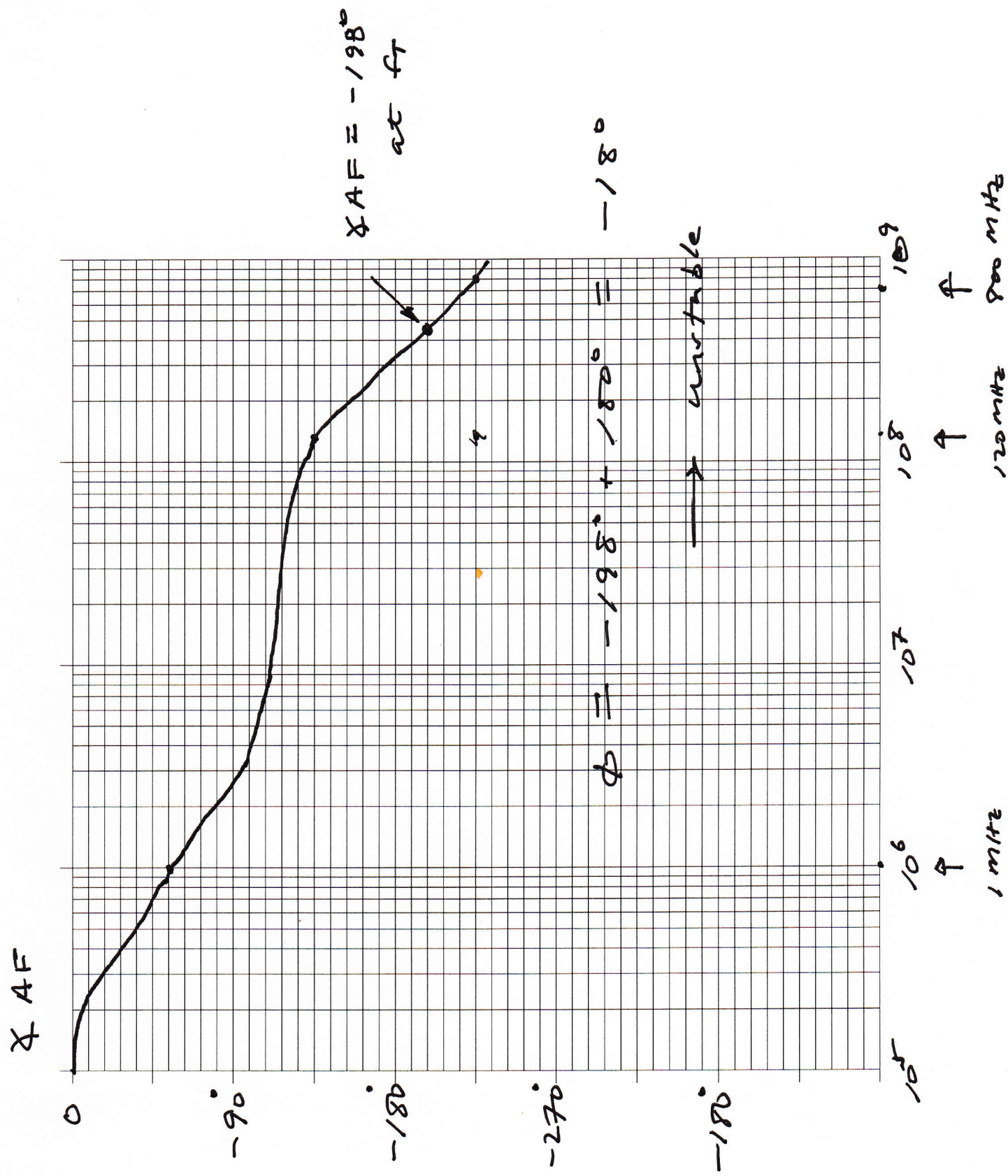



12.26

$$a_0 = 40,000$$

$$\text{Let } F = 1 \quad (\text{worst case})$$

$$f_{p1} = 1 \text{ MHz}, \quad f_{p2} = 40 \text{ MHz}, \quad f_{p3} = 200 \text{ MHz}$$

$$\underline{\phi = 45^\circ}$$

$$\underline{\text{Add } f_{p0} = \frac{f_{p1}}{a_0 F} = \frac{25}{40,000} \text{ MHz}}$$

$$\underline{\phi = 70^\circ}$$

$$\begin{array}{c} f_{p1} \\ \downarrow \\ \text{Require } f_T = 1 \text{ MHz } \tan(90^\circ - 70^\circ) = \\ 364 \text{ kHz} \end{array}$$

$$\text{Add } f_{p0} = \frac{364 \text{ kHz}}{\underbrace{40,000}_{a_0 F} \cos(90^\circ - 70^\circ)}$$

$$= \underline{9.7 \text{ Hz}}$$