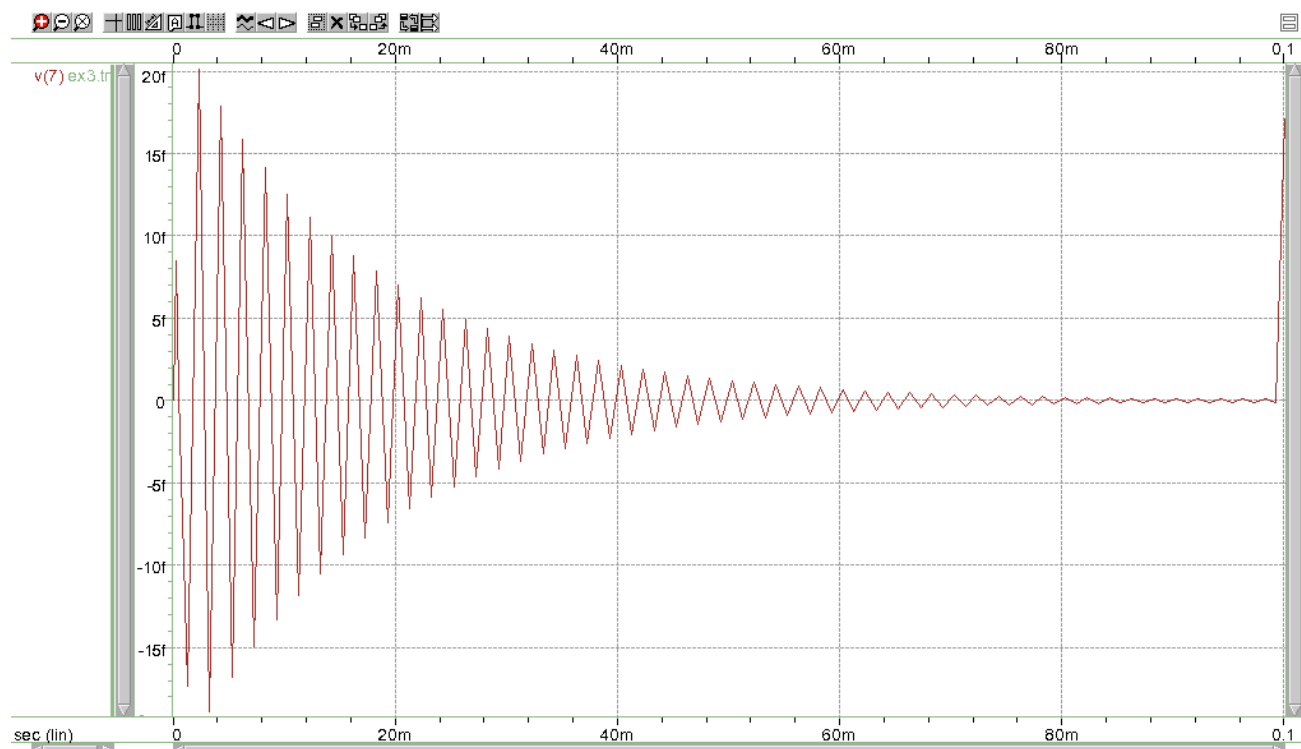


April 8, 2016

Prelab MOSFET 2


Exercise 3

```
ex3.sp x
Exercise 3
.opt post
*MOSFET model description
.MODEL NMOS2N7000 NMOS(LEVEL=3
+Rs=0.205 NSUB=1.0e15 DELTA=0.1
+KAPPA=0.0506 TPG=1 CGD0=3.1716e-9
+RD=0.239 VT0=1 VMAX=1.0e7
+ETA=0.0223089 NFS=6.6e10 T0X=1.0e-5
+LD=1.698e-9 U0=862.425 XJ=6.4666e-7
+THETA=1.0e-5 CGS0=9.09e-9)
*Voltage Source
Vs 1 0 SIN(0V 50mV 10kHz)
V1 3 0 DC 5V
V2 6 0 DC 5V
*MOSFET
M1 5 2 4 4 NMOS2N7000 L=2.5e-6 W=0.8e-2
*Circuit Description
Rb1 3 2 1k
Rd 6 5 1.5k
Rb2 2 0 3k
Rss 4 0 500
R1 7 0 1k
C1 1 2 10e-9
C2 5 7 10e-9
.TRAN 1ms 100ms 0ms 1ms
.PLOT V(R1)
.end
```




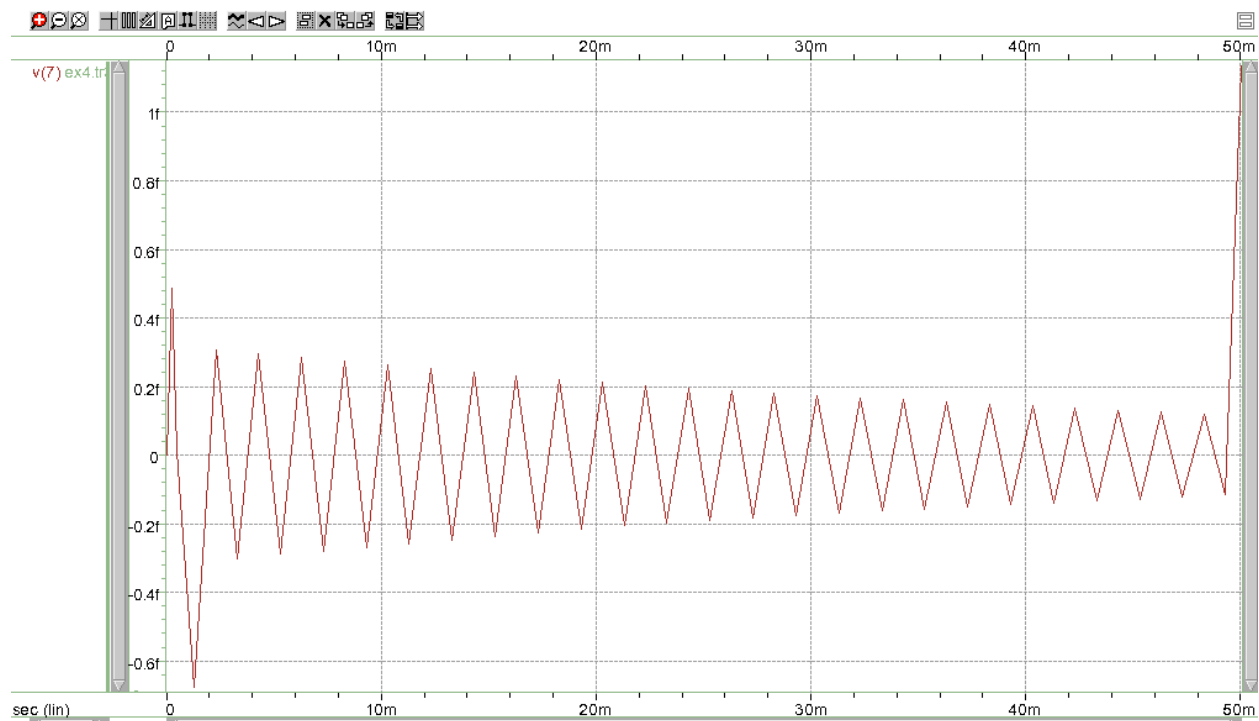Exercise 4



```
ex4.sp ✕
Exercise 4
.opt post
*MOSFET model description
.MODEL NMOS2N7000 NMOS(LEVEL=3
+Rs=0.205 NSUB=1.0e15 DELTA=0.1
+KAPPA=0.0506 TPG=1 CGD0=3.1716e-9
+RD=0.239 VTO=1 VMAX=1.0e7
+ETA=0.0223089 NFS=6.6e10 TOX=1.0e-5
+LD=1.698e-9 U0=862.425 XJ=6.4666e-7
+THETA=1.0e-5 CGS0=9.09e-9)
*Voltage Source
Vs 1 0 SIN(0V 50mV 10kHz)
V1 3 0 DC 5V
V2 6 0 DC 5V
M1 5 2 4 4 NMOS2N7000 L=2.5e-6 W=0.8e-2
*Circuit Description
Rb1 3 2 1k
Rd 6 5 1.5k
Rb2 2 0 3k
Rss 4 0 500
R1 7 0 rlval
.param rlval = 100k
C1 1 2 10e-9
C2 5 7 10e-9s
.TRAN 1ms 50ms 0ms 1ms
.PLOT V(R1)
.alter
.param rlval = 10k
.alter
.param rlval = 1k
.alter
.param rlval = 100
.end
```



100 Ω

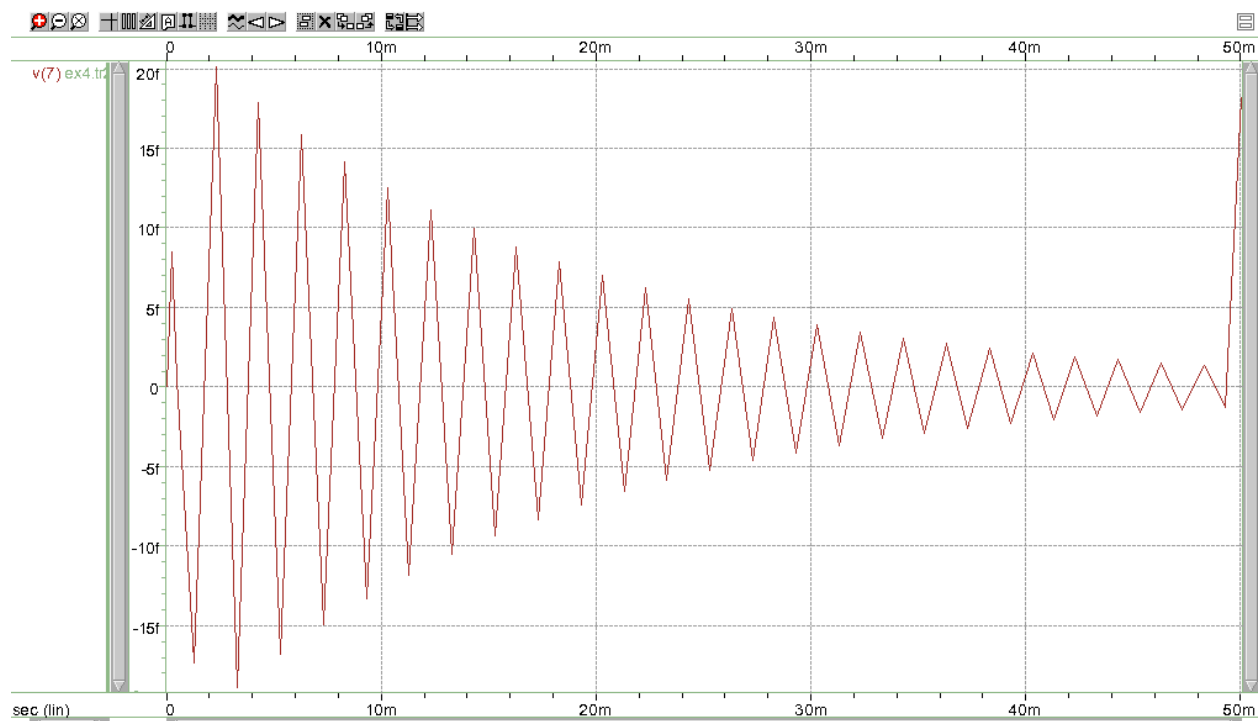


1 k Ω

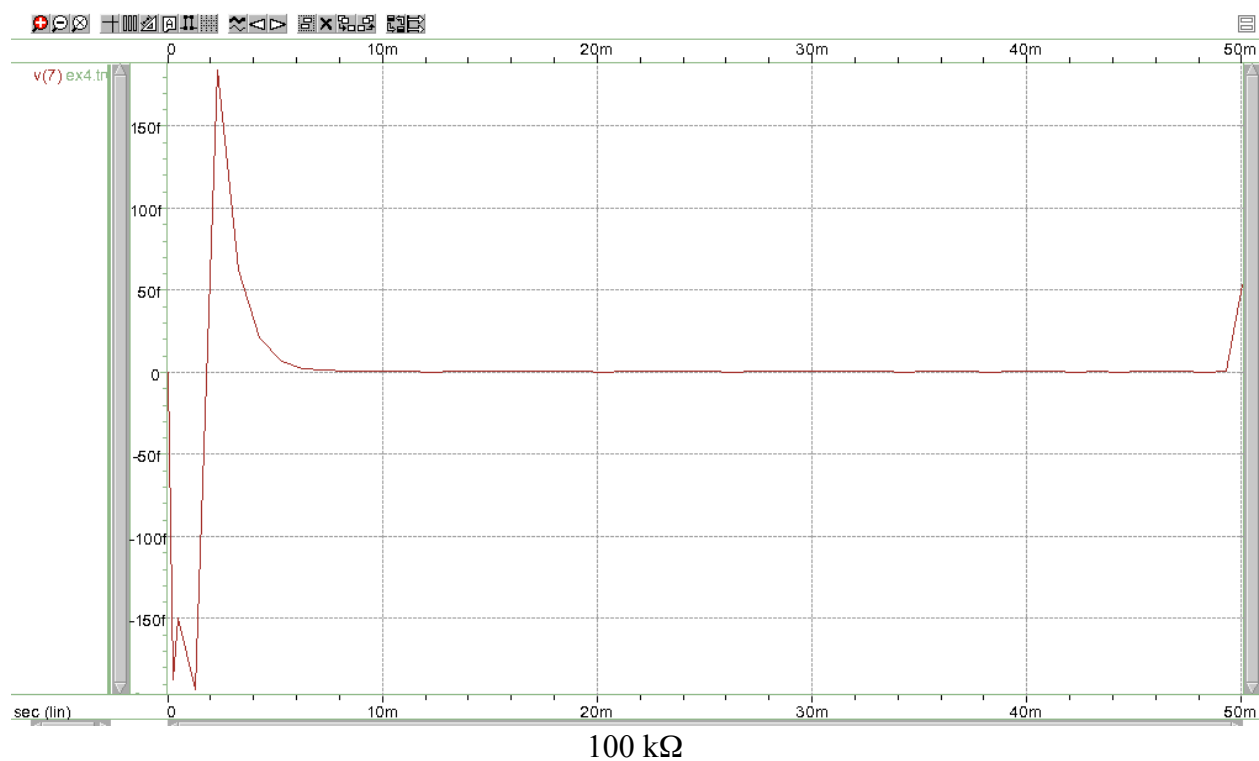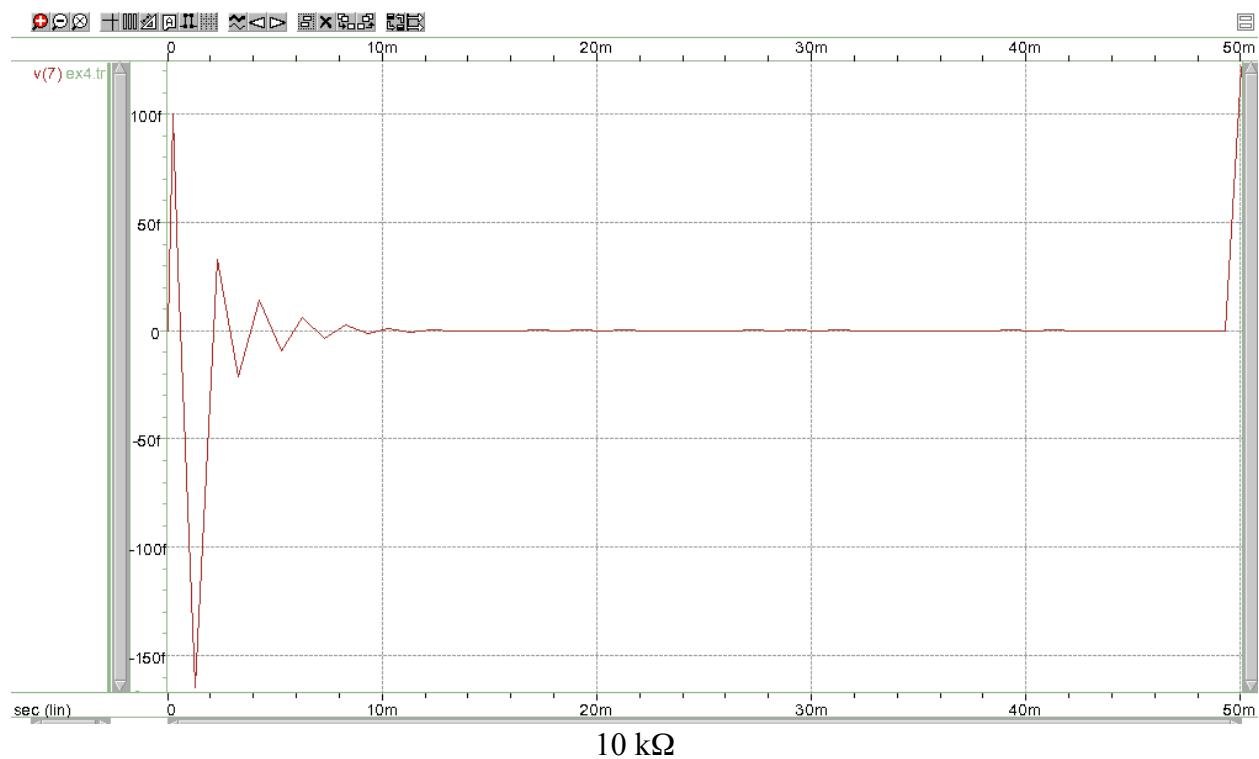



Exercise 7


```
ex7.sp X
Exercise 7
.opt post
*MOSFET model description
.MODEL NMOS2N7000 NMOS(LEVEL=3
+Rs=0.205 NSUB=1.0e15 DELTA=0.1
+KAPPA=0.0506 TPG=1 CGD0=3.1716e-9
+RD=0.239 VT0=1 VMAX=1.0e7
+ETA=0.0223089 NFS=6.6e10 TOX=1.0e-5
+LD=1.698e-9 U0=862.425 XJ=6.4666e-7
+THETA=1.0e-5 CGS0=9.09e-9)
*Voltage Source
Vs 1 0 SIN(0V 50mV 10kHz)
V1 3 0 DC 5V
V2 6 0 DC 5V
*MOSFET
M1 5 2 4 4 NMOS2N7000 L=2.5e-6 W=0.8e-2
*Circuit Description
Rb1 3 2 1k
Rd 6 5 1.5k
Rb2 2 0 3k
Rss 4 0 500
R1 7 0 1k
C1 1 2 10e-9
C2 4 7 10e-9
.TRAN 1ms 100ms 0ms 1ms
.PLOT V(R1)
.end
```

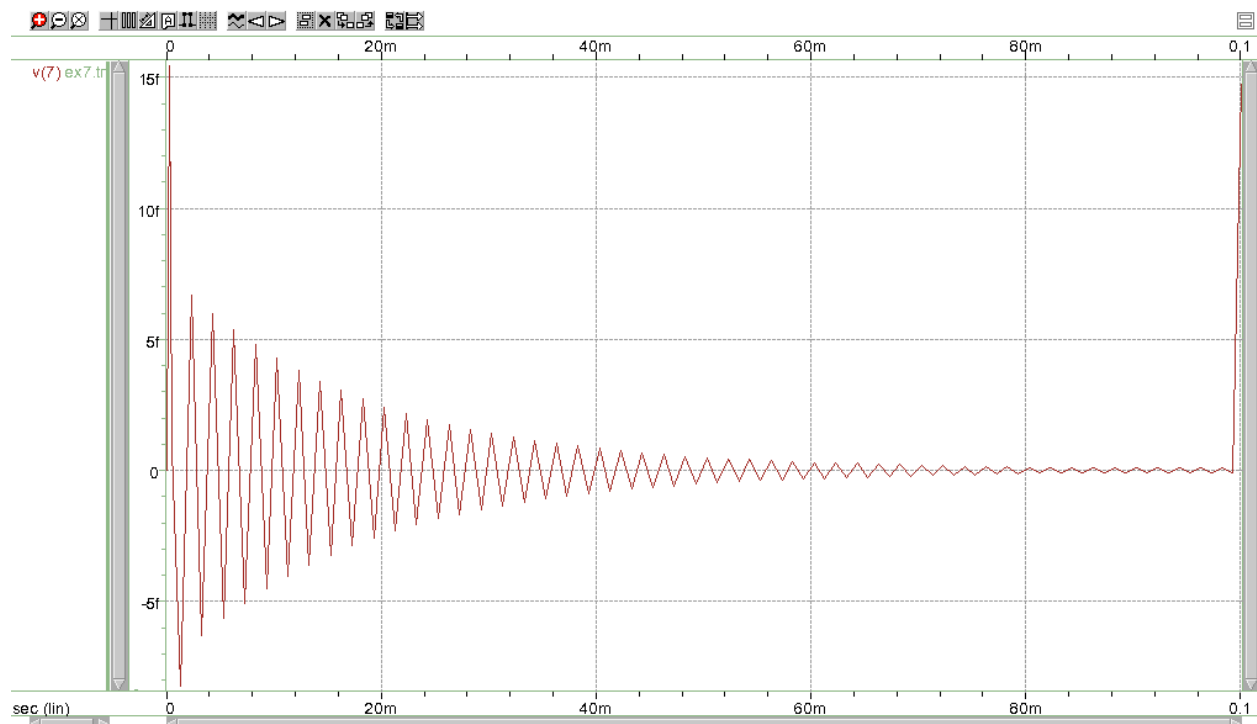

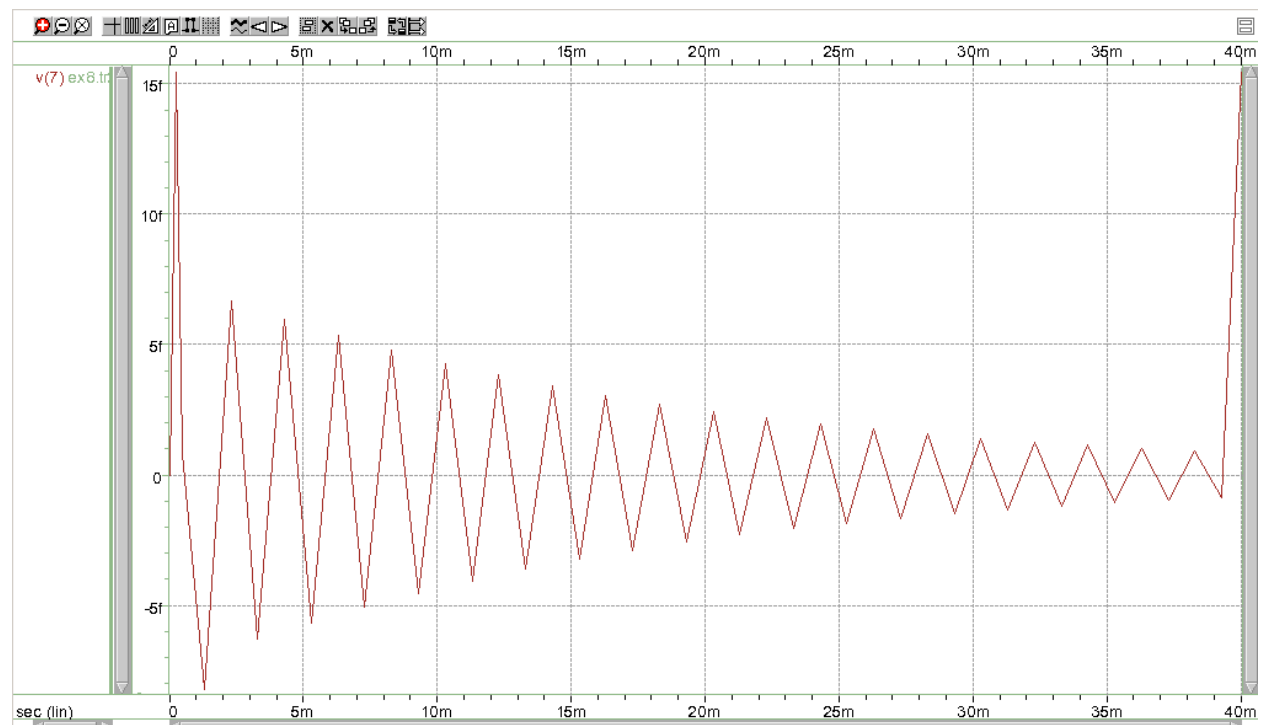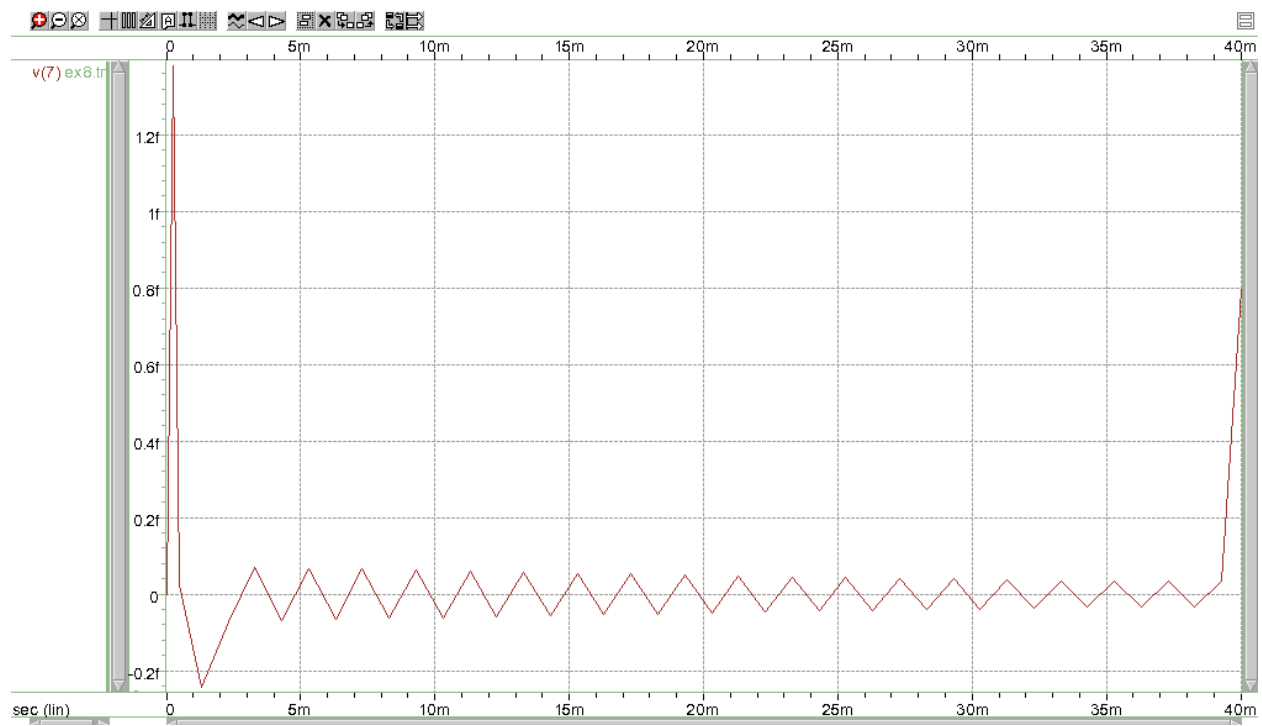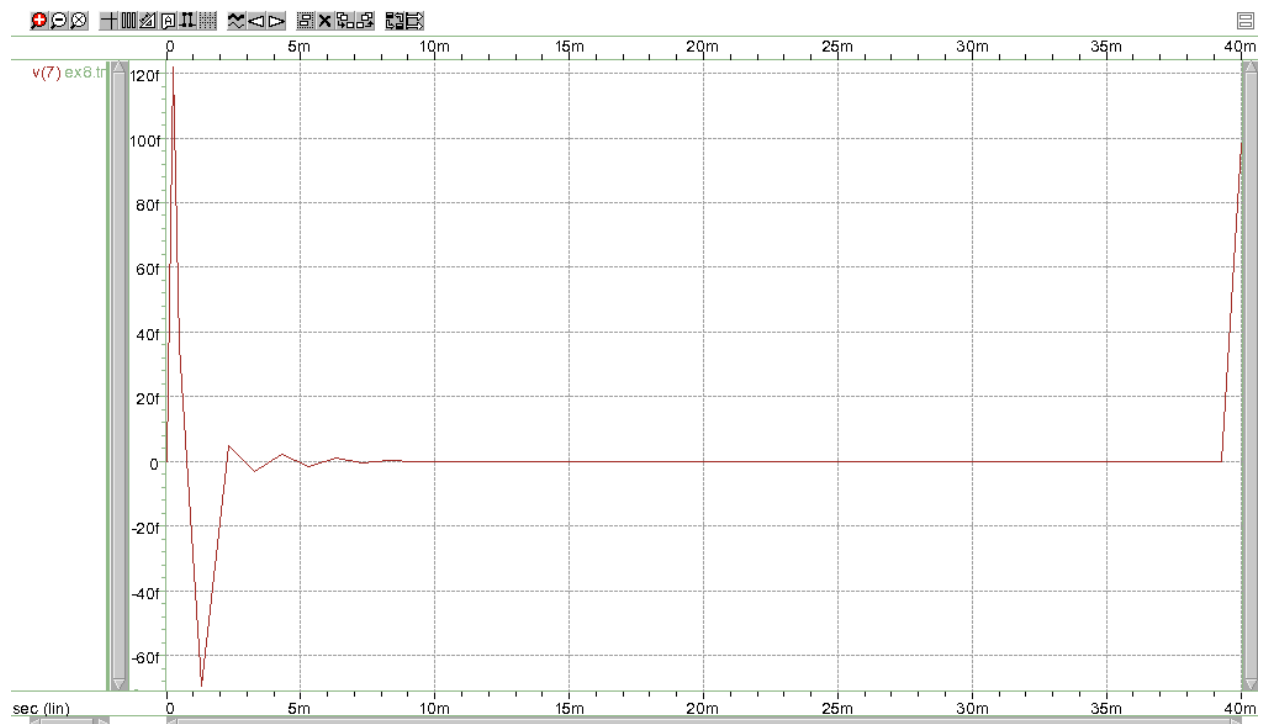
Exercise 8

```
ex8.sp x
Exercise 8
.opt post
*MOSFET model description
.MODEL NMOS2N7000 NMOS(LEVEL=3
+Rs=0.205 NSUB=1.0e15 DELTA=0.1
+KAPPA=0.0506 TPG=1 CGD0=3.1716e-9
+RD=0.239 VTO=1 VMAX=1.0e7
+ETA=0.0223089 NFS=6.6e10 TOX=1.0e-5
+LD=1.698e-9 U0=862.425 XJ=6.4666e-7
+THETA=1.0e-5 CGS0=9.09e-9)
*Voltage Source
Vs 1 0 SIN(0V 50mV 10kHz)
V1 3 0 DC 5V
V2 6 0 DC 5V
M1 5 2 4 4 NMOS2N7000 L=2.5e-6 W=0.8e-2
Rb1 3 2 1k
Rd 6 5 1.5k
Rb2 2 0 3k
Rss 4 0 500
R1 7 0 r1val
.param r1val = 100k
C1 1 2 10e-9
C2 4 7 10e-9
.TRAN 1ms 40ms 0ms 1ms
.PLOT V(R1)
.alter
.param r1val = 10k
.alter
.param r1val = 1k
.alter
.param r1val = 100
.end
```



$10\text{ k}\Omega$

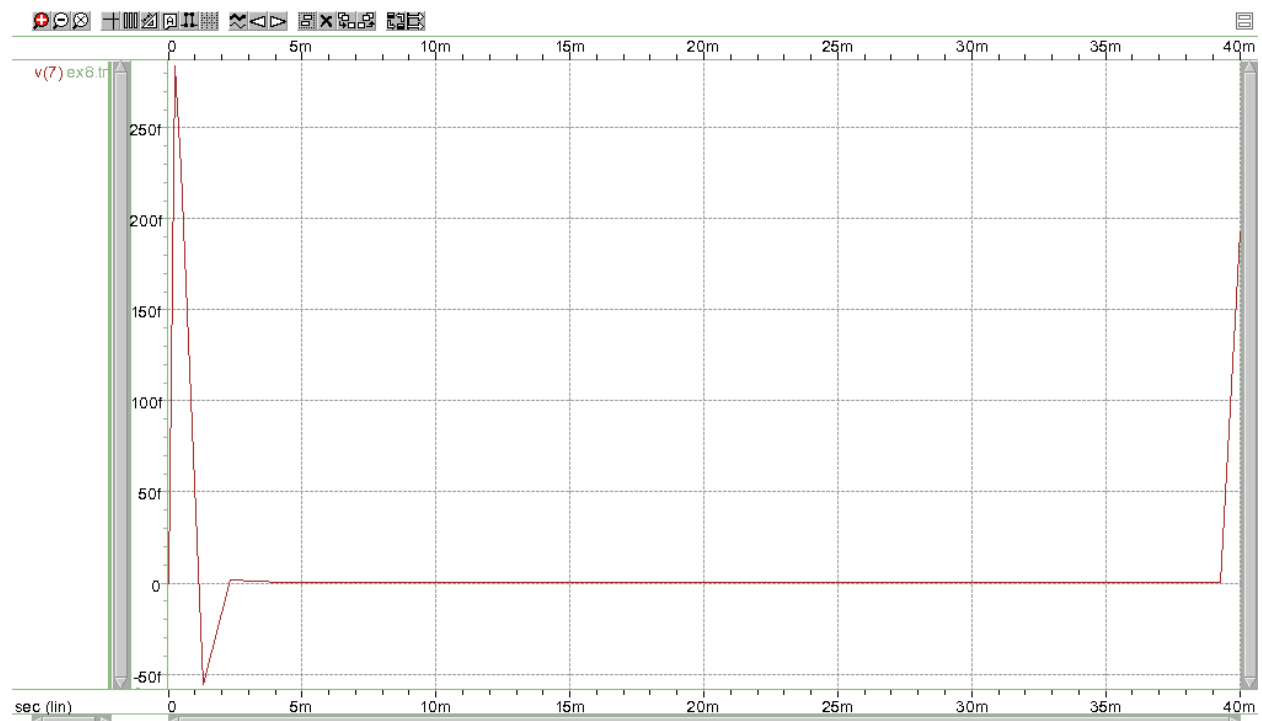

$100\text{ k}\Omega$