

$$K' \frac{W}{L} = 2.8 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = 0.5 \text{ V}$$

$$C_{gs} = 2.8 \text{ pF}$$

$$C_{gd} = 1.8 \text{ pF}$$

$$C_{gd} : r_{eq} = 20 \text{ k}\Omega = 1.8 \text{ k}$$


$$\tau_1 = 1.8 \times 10^{-12} \times 1.8 \times 10^3 = 3.24 \text{ ns}$$

$$C_{gs} : r_{eq} = 20 \text{ k}\Omega \parallel \frac{1}{g_m} = 41.6 \Omega$$

$$\tau_2 = 2.8 \times 10^{-12} \times 41.6 = 0.12 \text{ ns}$$

$$\Sigma \tau = 3.36 \text{ ns} \quad f_h \approx \frac{1}{2\pi \Sigma \tau} = 47 \text{ MHz}$$
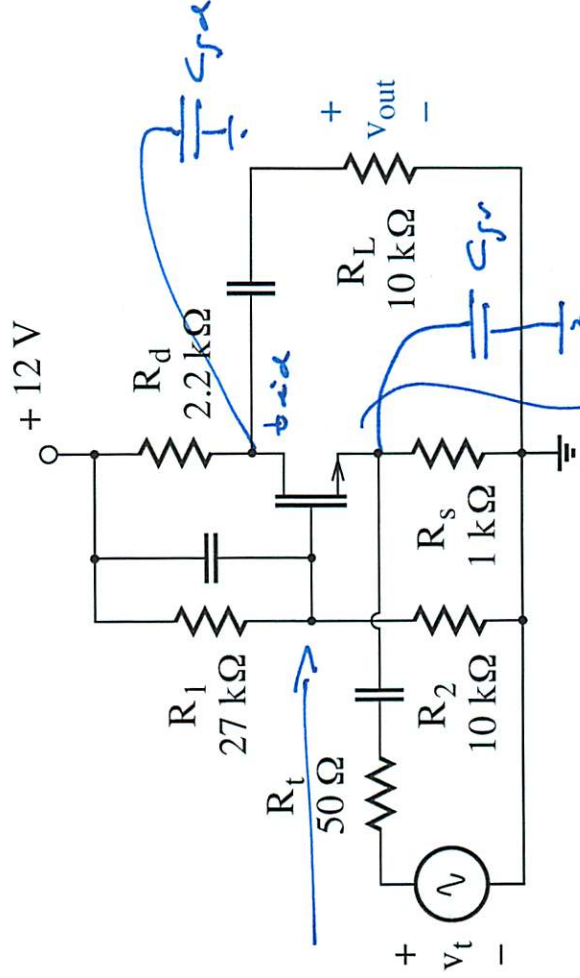
$$V_g = \frac{12}{10+27} = 3.24 \text{ V}$$



8.13

$$v_{id} = 1.4 (V_{gs} - 0.5)^2$$

$$V_{gs} = 3.24 - v_{id}$$

$$V_{gs} = 3.24 - 1.4 V_{gs}^2 + 1.4 V_{gs} - 0.25$$

$$1.4 V_{gs}^2 - 0.4 V_{gs} - 2.89 = 0$$

$$V_{gs} = \frac{0.4 \pm \sqrt{0.16 + 16.18}}{2.8} = 1.59 \text{ V}, -1.3 \text{ V}$$

$$g_m = \sqrt{2 \times 1.65 \text{ mA} \times 2.8 \text{ mA/V}^2} = 3.05 \times 10^{-3} \text{ S}$$



$$\rightarrow i_{d|Q} = 1.66 \text{ mA}$$

8.18

$$\beta_F = \beta_0 = 100$$

$$C_{\pi} = 2.5 \text{ pF}$$

$$C_u = 1.5 \text{ pF}$$

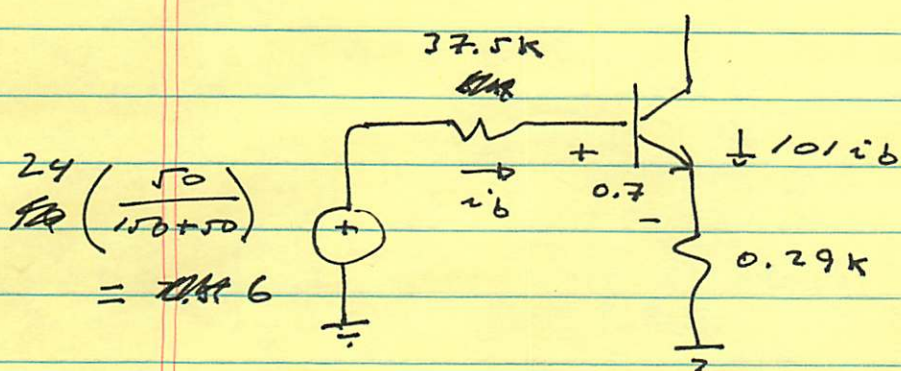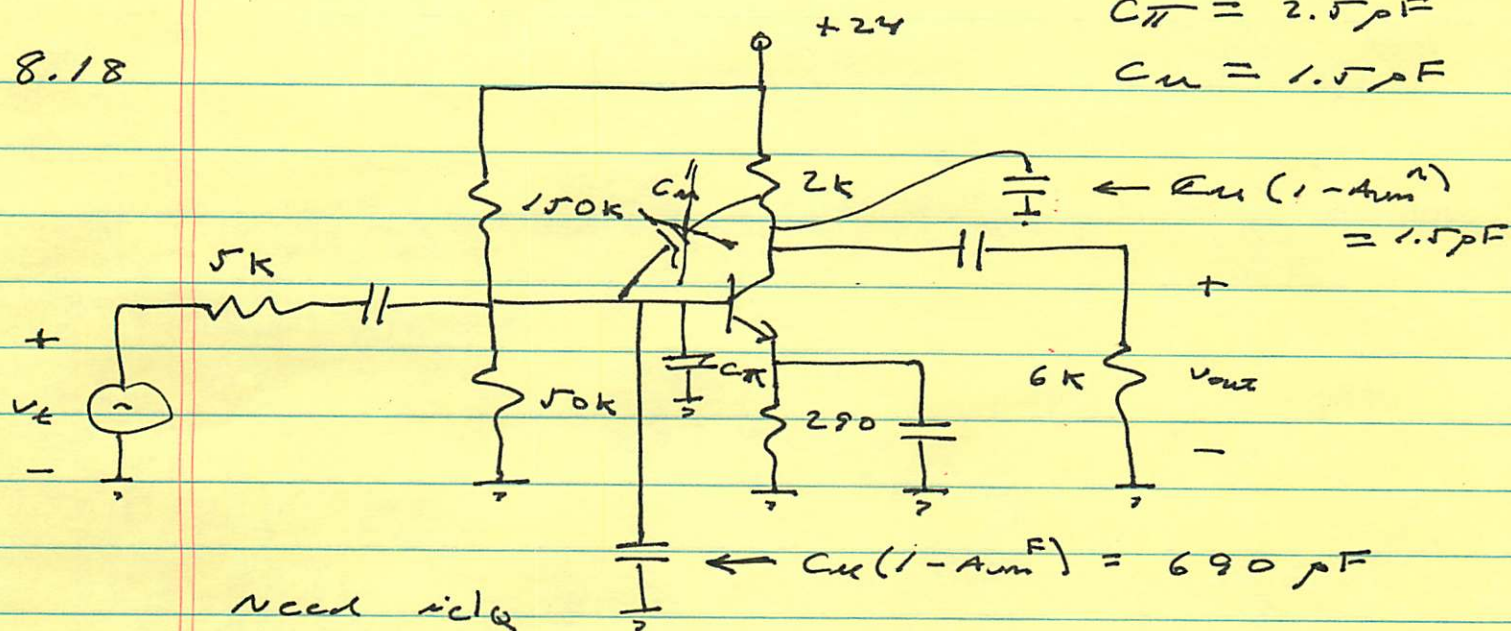~~6~~

$$6 = 37.5 i_b + 0.7 + 29.3 i_b$$

$$i_b = \frac{5.3}{66.8} = 79.3 \text{ } \mu\text{A}$$

$$i_{cQ} = 7.93 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{7.93 \text{ mA}}{25.9 \text{ mV}} = 0.306 \text{ S}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta_0}{g_m} = 326 \text{ } \Omega$$

$$A_{vF} = -g_m (2\text{k} \parallel 6\text{k}) = -459$$

$$A_{vN} = 0$$


$$\rightarrow \approx 211 \text{ nV}$$

$$\tau_1 = \frac{[C_{\pi} + C_u(1 - A_{vF})] \times (5\text{k} \parallel 150\text{k} \parallel 150\text{k} \parallel 1\text{M})}{692.5 \text{ pF} \quad 304 \text{ } \Omega}$$

$$\tau_2 = C_u(1 - A_{vN}) \times (2\text{k} \parallel 6\text{k}) = 2.25 \text{ nV}$$

$$f_h \approx \frac{1}{2\pi \tau} \approx 750 \text{ kHz}$$

8.25

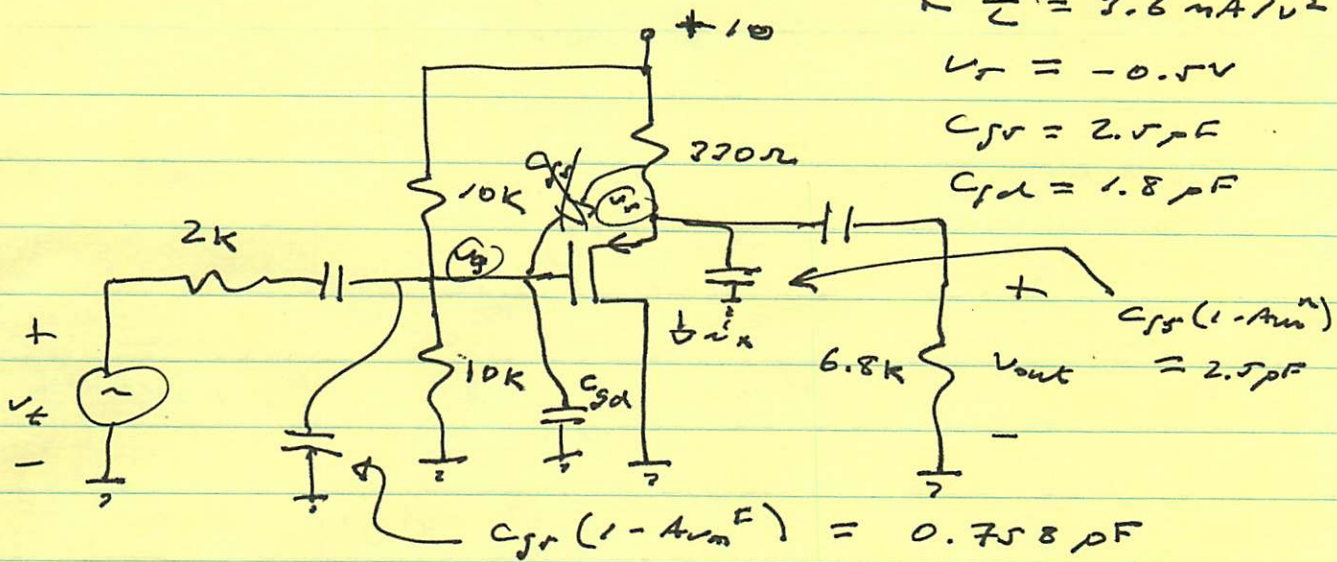

$$v_x = -v_d \quad V_g = 10 \left(\frac{10}{10+10} \right) = 5 \text{ V}$$

$$V_r = 10 - 0.33 v_x$$

$$V_{gs} = 5 - (10 - 0.33 v_x) = 0.33 v_x - 5$$

$$-v_d = v_x = 1.8 (V_{gs} + 0.5)^2$$

$$V_{gs} = 0.6 V_{gs}^2 + 0.6 V_{gs} + 0.15 - 5$$

$$0.6 V_{gs}^2 - 0.4 V_{gs} - 4.85 = 0$$

$$V_{gs} = \frac{0.4 \pm \sqrt{0.16 + 11.64}}{1.2} = \cancel{3.2}, -2.53$$

$$-v_d = v_x = 1.8 (-2.53 + 0.5)^2 = 7.42 \text{ mA}$$

$$g_m = \sqrt{2 K' \frac{W}{L} |v_d|} = 7.21 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$A_{um}^F = \frac{g_m r_{r'}}{g_m r_{r'} + 1} = 0.697$$

$$(r_{r'} = 6.8 \text{ k} // 330 = 315 \Omega)$$

$$A_{um}^N = 0$$

$$\tau_1 = \underbrace{[C_{gd} + C_{gr}(1 - A_{vm}^F)]}_{2.56 \mu F} \underbrace{(2k // 10k // 10k)}_{1.47 k}$$

$$= 3.66 \mu s$$

$$\tau_2 = \underbrace{C_{gr}(1 - A_{vm}^2)}_{2.5 \mu F} \times \underbrace{(330 \Omega // 6.8k // \frac{1}{s})}_{95.5 \Omega}$$

$$= 0.24 \mu s$$

$$f_h \approx \frac{1}{2\pi \tau} = 41 \text{ MHz}$$

∞
ω
1

$$A_{v_{mid}} = -g_{m1} (10k \parallel r_{\pi 2})$$

$$= -20$$

$$r_{\pi 2} \parallel r_{\pi 1} \parallel [r_{\pi 2} + (1 + \beta_2) \cdot 50k]$$


$$= 6.08 \text{ meg}$$

$$212 \text{ K}$$



$$\frac{g_{m2} (50k) (1 + \frac{1}{\beta_2})}{1 + g_{m2} (50k) (1 + \frac{1}{\beta_2})}$$

$$= 0.995$$

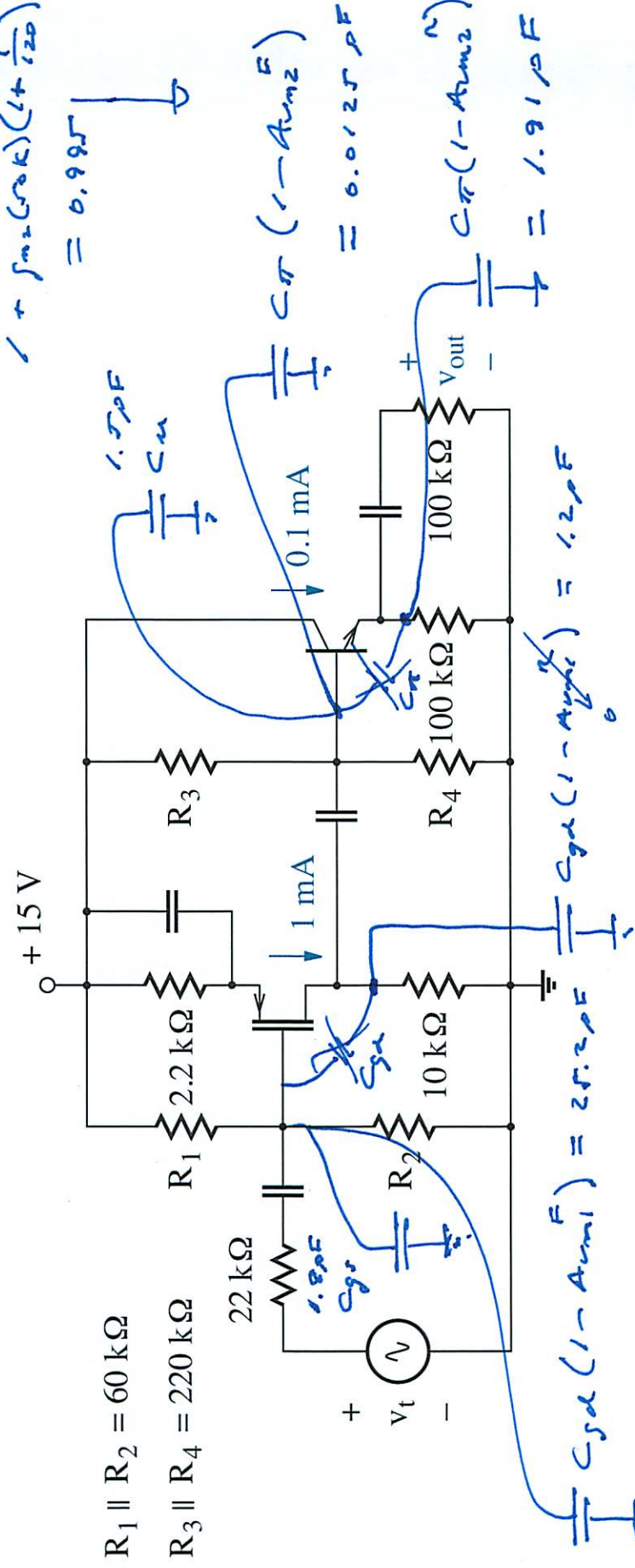

$$C_{gd} (1 - A_{v_{mid}}) = 25.2 \text{ pF}$$

$$C_{gd} (1 - A_{v_{mid}}) = 1.2 \text{ pF}$$

$$1k' \frac{W}{L} = 2.2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = -0.6 \text{ V}$$

$$g_{m1} = \sqrt{2 \times 2.2 \text{ mA/V}^2 \times 1 \text{ mA}}$$

$$= 2.1 \times 10^{-3} \text{ S}$$

$$C_{gd} = 1.2 \text{ pF}, C_{gs} = 1.8 \text{ pF}$$


$$\beta_F = A_0 = 120$$

$$g_{m2} = \frac{0.1 \text{ mA}}{25.9 \text{ mV}} = 3.86 \times 10^{-3} \text{ S}$$

$$r_{\pi 2} = \beta_0 / g_{m2} = 31.1 \text{ K}$$

$$C_{eq} = 1.5 \text{ pF}, C_T = 2.5 \text{ pF}$$

$$\underline{A_{v_{m2}}^n}$$

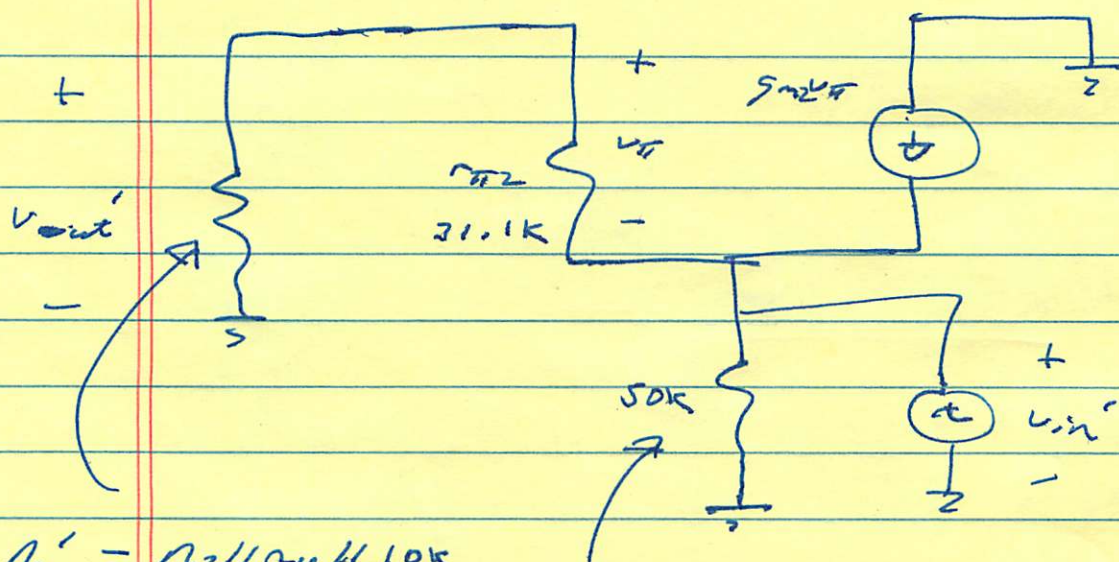

$$R' = R_3 // R_4 // 10k$$

$$= 9.56k$$

$$100k // 200k$$

$$A_{v_{m2}}^n = \frac{V_{out}'}{V_{in}'} = \frac{R'}{R' + r_{\pi 2}} = 0.235$$

MOSFET gate

$$C_1 = 1.8 \text{ pF} + 25.2 \text{ pF} = 27 \text{ pF}$$

$$r_{eq}^{(1)} = 22 \text{ k} // 2.1 \text{ k} = 16.1 \text{ k}$$

$$\tau_1 = 16.1 \text{ k} \times C_1 = 435 \text{ ns}$$

MOSFET drain

$$C_2 = 1.2 \text{ pF} + 1.5 \text{ pF} + 0.0125 \text{ pF} = 2.71 \text{ pF}$$

$$r_{eq}^{(2)} = 10 \text{ k} // r_{in}^{(2)} = 9.55 \text{ k}$$

$$\tau_2 = 9.55 \text{ k} \times C_2 = 25.9 \text{ ns}$$

BJT emitter

$$C_3 = 1.91 \text{ pF}$$

$$r_{eq}^{(3)} = 56 \text{ k} // \frac{r_{\pi 2} + r_{E1} // r_{E2} // 10 \text{ k}}{1 + \beta_{Q2}}$$

$$= 334 \Omega$$

$$\tau_3 = 0.334 \text{ k} \times C_3 = 0.64 \text{ ns}$$

$$\sum \tau = 462 \text{ ns}$$

$$f_h \approx \frac{1}{2\pi \sum \tau} = \underline{\underline{344 \text{ kHz}}}$$


$$K' \frac{W}{L} = 2 \text{ mA/V}^2 \quad V_T = 0.7 \text{ V}$$

$$C_{gr} = 0.2 \text{ pF}, \quad C_{gd} = 0.1 \text{ pF}$$


$$C_{db} = C_{sb} = 0.2 \text{ pF} \quad (\text{body cap.})$$

$$A_{vm1} = -g_{m1} \left(\frac{1}{s_{m2}} \right) = -1$$

8.33

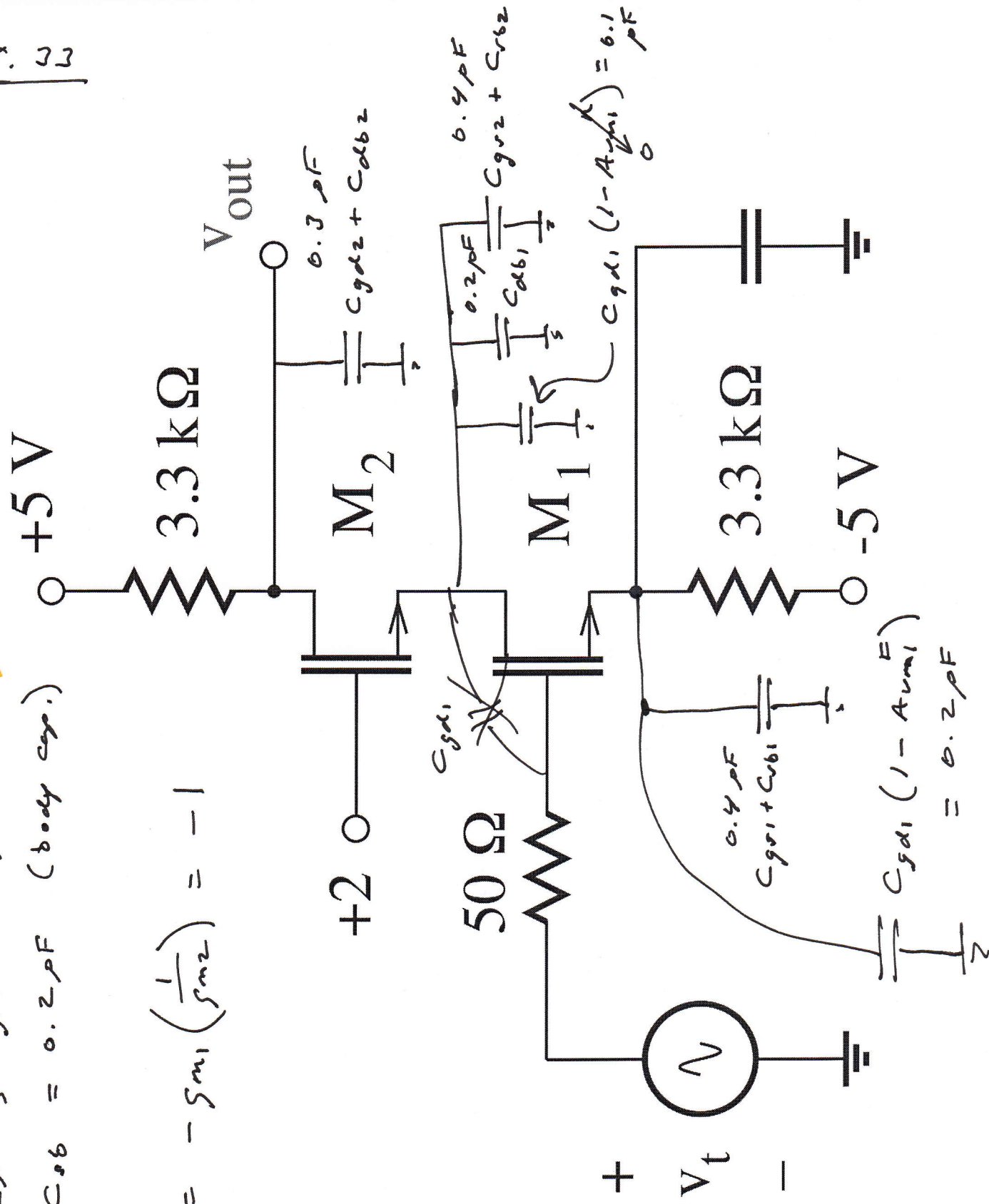

m. biasing

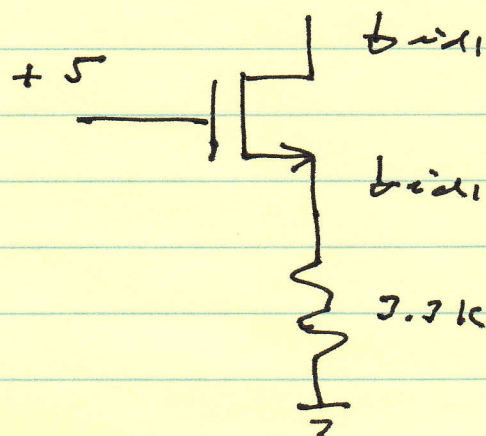

$$V_{gs} = 5 - 3.3 i_{d1}$$

$$i_{d1} = \frac{1}{2} (2) (V_{gs} - 0.7)^2$$

$$V_{gs} = 5 - 3.3 V_{gs}^2 + 4.62 V_{gs} - 1.62$$

$$3.3 V_{gs}^2 - 3.62 V_{gs} - 3.38 = 0$$

$$V_{gs} = \frac{3.62 \pm \sqrt{13.1 + 44.6}}{6.6}$$

$$= 1.7 \text{ V}, -0.6 \text{ V}$$

$$i_{d1Q} = \frac{1}{2} (2) (1.7 - 0.7)^2 = \underline{1 \text{ mA}}$$

$$= i_{d2Q}$$

$$f_{m1} = f_{m2} = f_m = \sqrt{2 \times 2 \text{ mA/V}^2 \times 1 \text{ mA}}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ V}$$

m_2 drain $C_1 = 0.3 \text{ pF}$

$$r_{eq}^{(1)} = 2.2 \text{ k}$$

$$\tau_1 = 0.3 \text{ pF} \times 2.2 \text{ k} = 0.66 \text{ ns}$$

m_2 source $C_2 = 0.1 \text{ pF} + 0.2 \text{ pF} + 0.4 \text{ pF}$
 $= 0.7 \text{ pF}$

$$r_{eq}^{(2)} = \frac{1}{g_{m2}} = 0.5 \text{ k}$$

$$\tau_2 = 0.7 \text{ pF} \times 0.5 \text{ k} = 0.35 \text{ ns}$$

m_1 source $C_3 = 0.4 \text{ pF} + 0.2 \text{ pF} = 0.6 \text{ pF}$

$$r_{eq}^{(3)} = \frac{1}{g_{m1}} \parallel 2.2 \text{ k} = 0.424 \text{ k}$$

$$\tau_3 = 0.6 \text{ pF} \times 0.424 \text{ k} = 0.25 \text{ ns}$$

$$\Sigma \tau = 1.6 \text{ ns}$$

$$f_h \approx \frac{1}{2\pi \Sigma \tau} \approx \underline{\underline{100 \text{ MHz}}}$$

m_3 source $C_4 = 0.7 \text{ pF}$

$$R_{eq}^{(4)} = \frac{1}{g_{m3}} = 500 \Omega$$

(see Prob. 8.33)

0.2 pF

$C_{gs}(1 - A_{m3})$

C_{db3}
 0.2 pF


$$\tau_4 = 0.7 \times 10^{-12} \times 0.5 \times 10^3 = 0.35 \text{ ns}$$

Other time constants the same as in 8.33


$$\tau_1 + \tau_2 + \tau_3 = 1.6 \text{ ns}$$

$$\rightarrow \Sigma \tau = 1.95 \text{ ns}$$
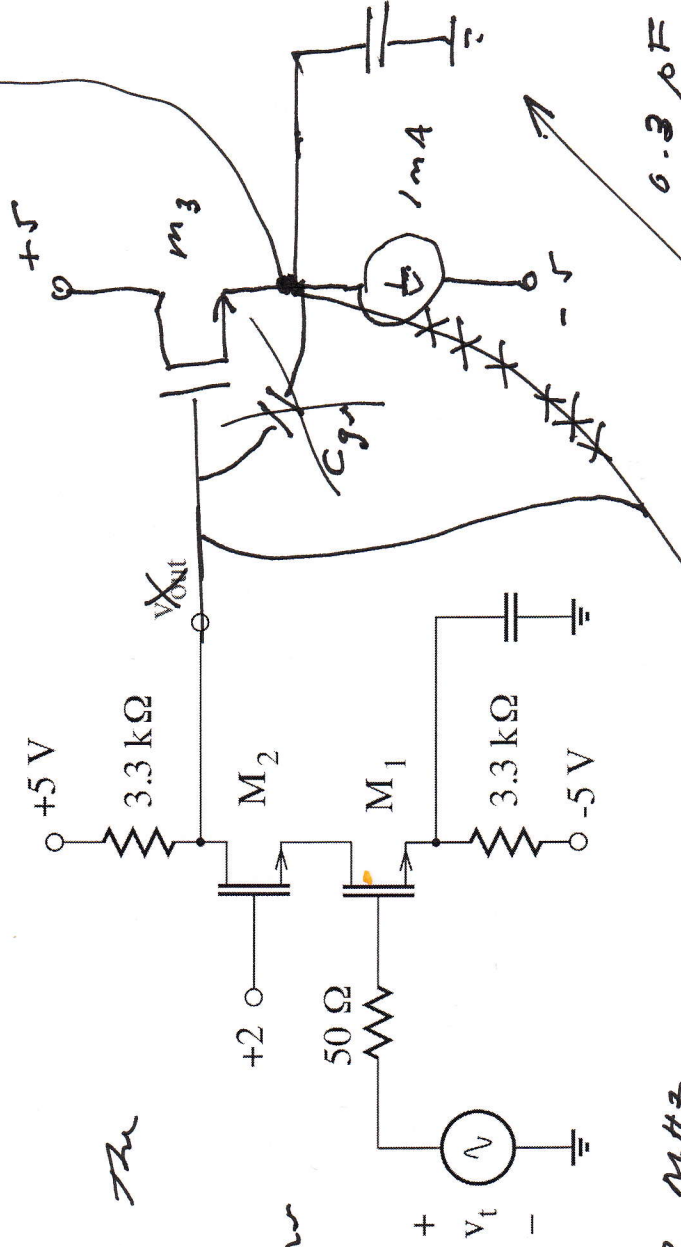
$$f_h \approx \frac{1}{2\pi \Sigma \tau} = 82 \text{ MHz}$$



$$C_{gs}(1 - A_{m3}) = 0$$

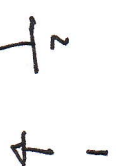

$$\frac{g_{m \cdot \infty}}{1 + g_{m \cdot \infty}}$$

C load unspecified
A.C. suggested the
same cap. load
at the m_2 drain
in problem 8.33

8.33